

# 第14章

## 存储器与可编程逻辑器件

# 1 只读存储器

## 存储器的分类

**RAM:** 在工作时既能从中读出（取出）信息，又能随时写入（存入）信息，但断电后所存信息消失。

**ROM:** 在工作时只能从中读出信息，不能写入信息，且断电后其所存信息在仍能保持。


## ROM的分类

**掩膜ROM:** 不能改写。

**PROM:** 只能改写一次。

**EPROM:** 可以改写多次。

# ROM的结构

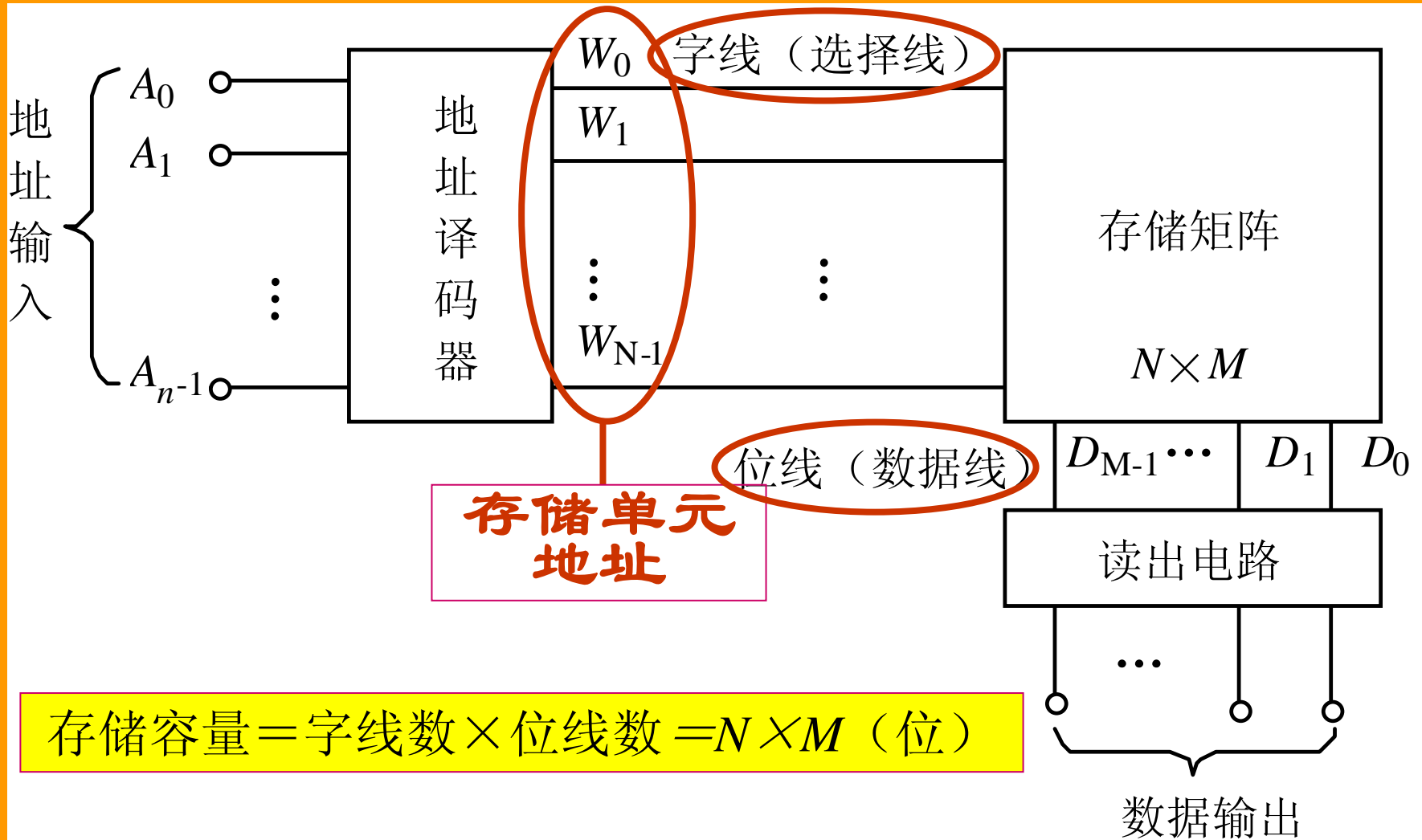


存储容量 = 字线数  $\times$  位线数 =  $N \times M$  (位)


# ROM的工作原理

地址译码器

存储矩阵

二极管与门阵列

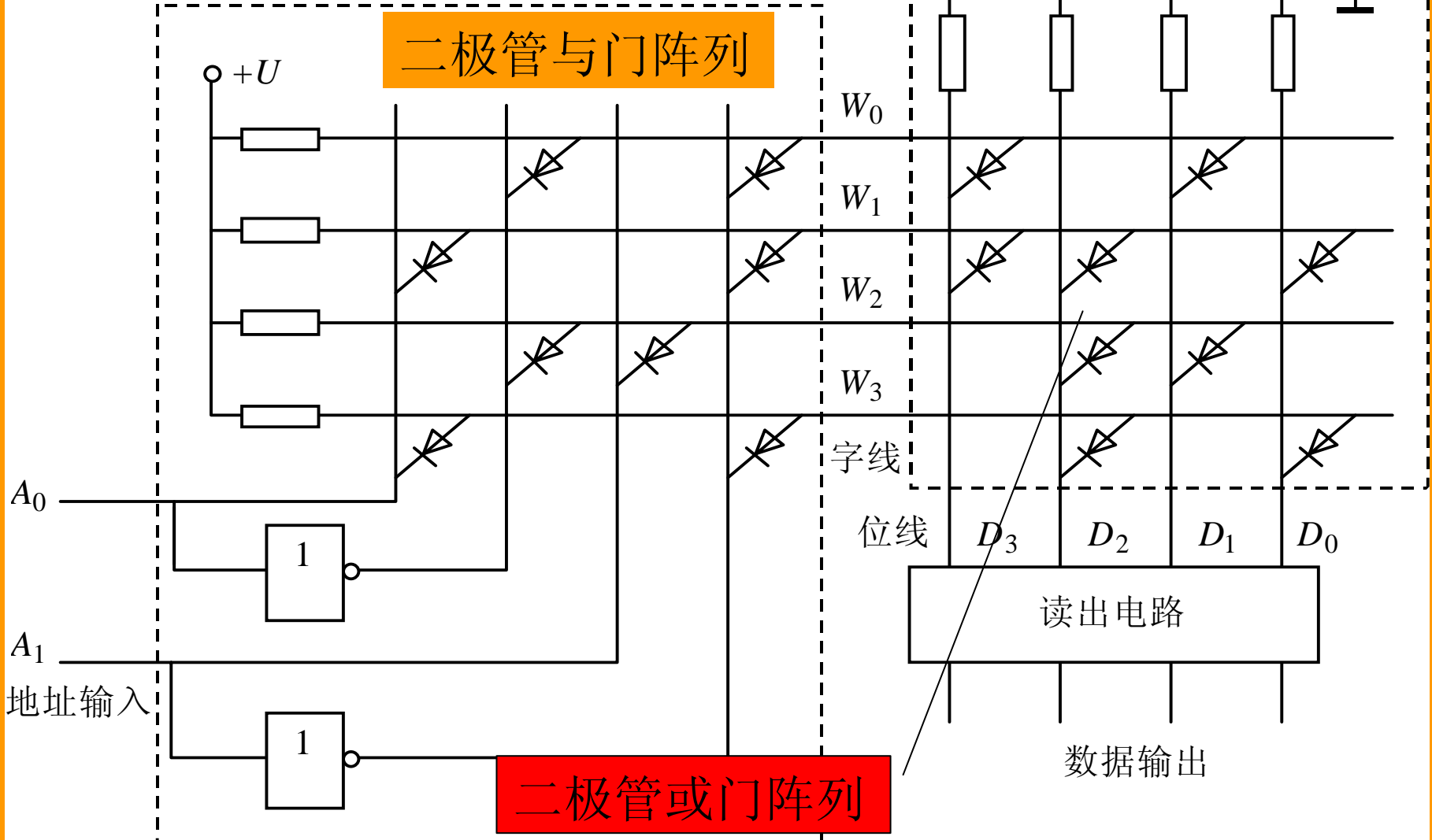

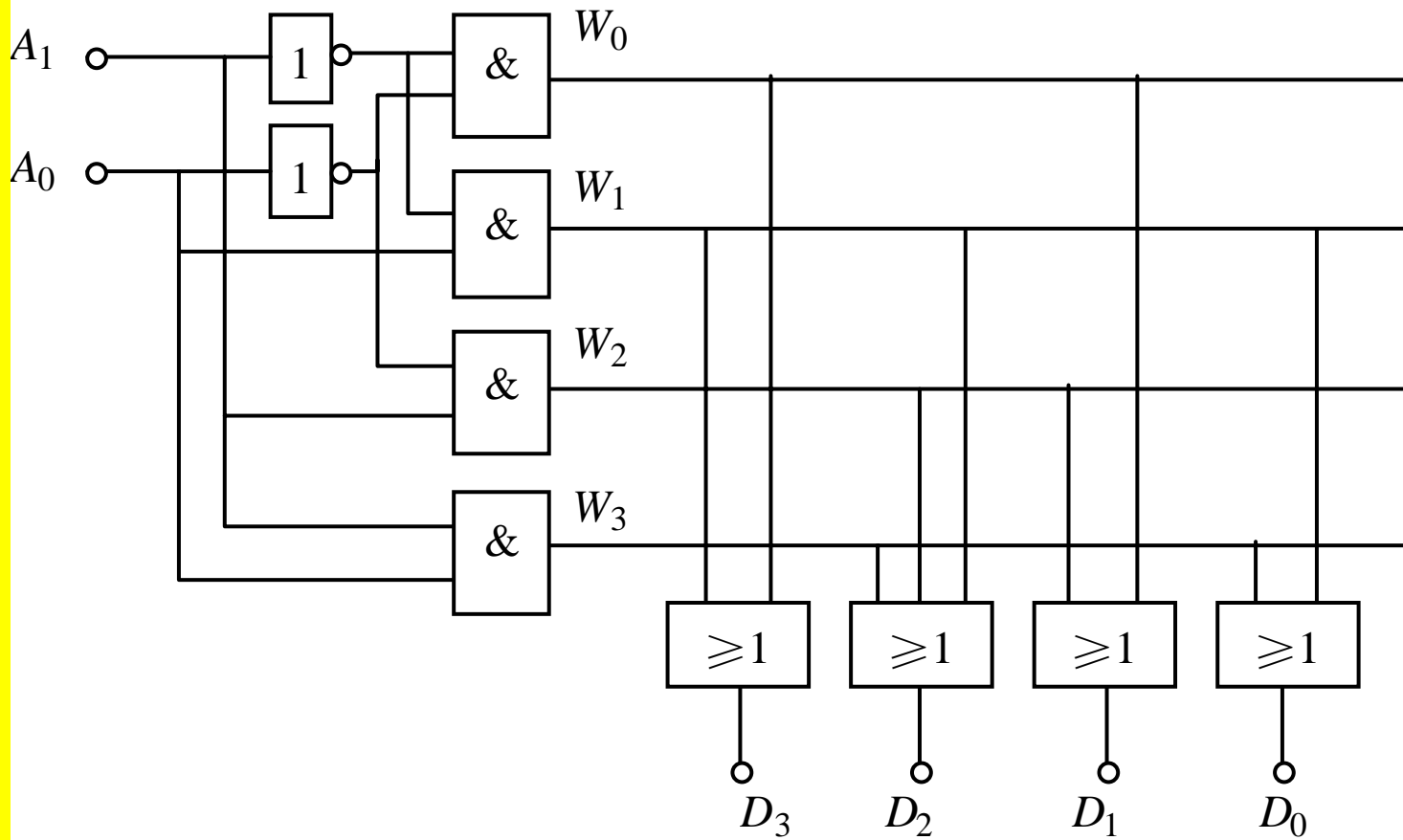

$$W_0 = \bar{A}_1 \bar{A}_0$$

$$W_1 = \bar{A}_1 A_0$$

$$W_2 = A_1 \bar{A}_0$$

$$W_3 = A_1 A_0$$

$$D_3 = W_0 + W_1 = \bar{A}_1 \bar{A}_0 + \bar{A}_1 A_0$$

$$D_2 = W_1 + W_2 + W_3 = \bar{A}_1 A_0 + A_1 \bar{A}_0 + A_1 A_0$$

$$D_1 = W_0 + W_2 = \bar{A}_1 \bar{A}_0 + A_1 \bar{A}_0$$


$$D_0 = W_1 + W_3 = \bar{A}_1 A_0 + A_1 A_0$$


## 存储内容

地址代码		字线译码结果				存储内容			
$A_1$	$A_0$	$W_0$	$W_1$	$W_2$	$W_3$	$D_3$	$D_2$	$D_1$	$D_0$
0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1	1	0
1	1	0	0	0	1	0	1	0	1

结合电路图及上表可以看出，接有二极管的交叉点存1，未接二极管的交叉点存0。存储单元是存1还是存0，完全取决于只读存储器的存储需要，设计和制造时已完全确定，不能改变；而且信息存入后，即使断开电源，所存信息也不会消失。所以，只读存储器又称为固定存储器。


# ROM的阵列图

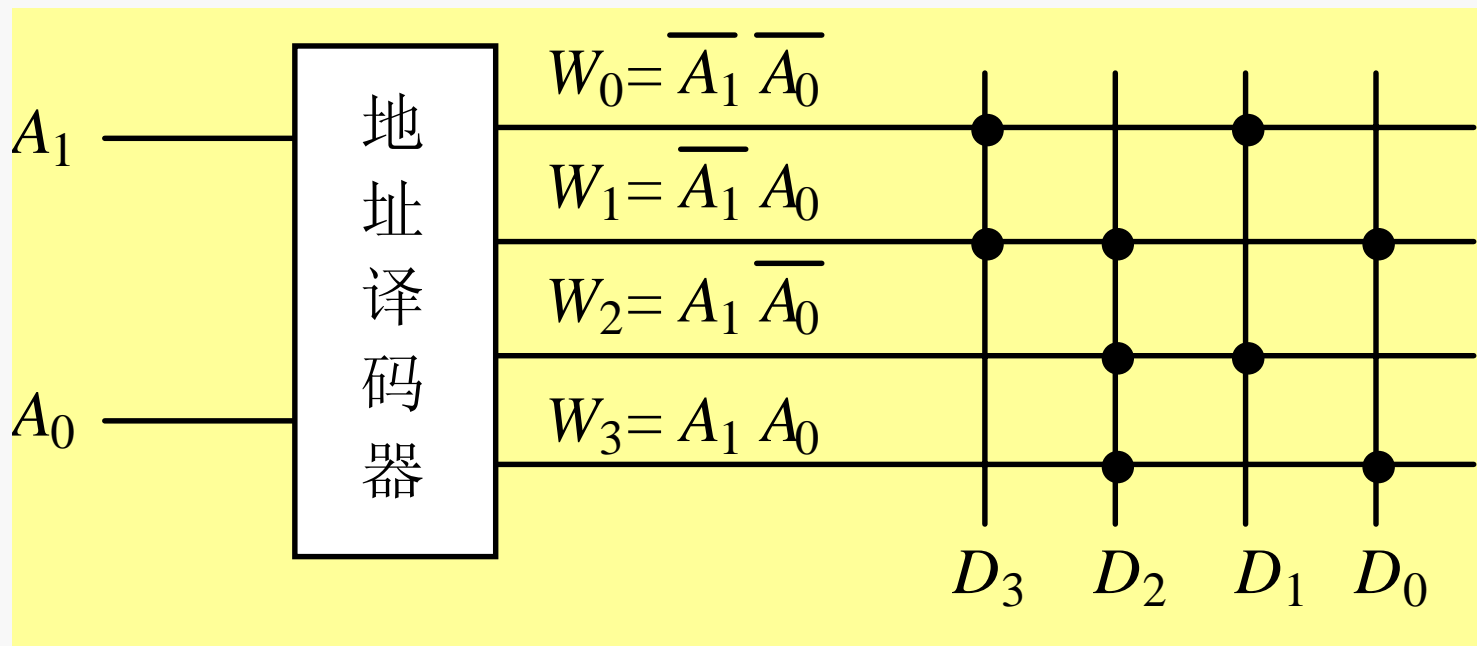

 

接有三极管的交叉点存1，未接三极管的交叉点存0。




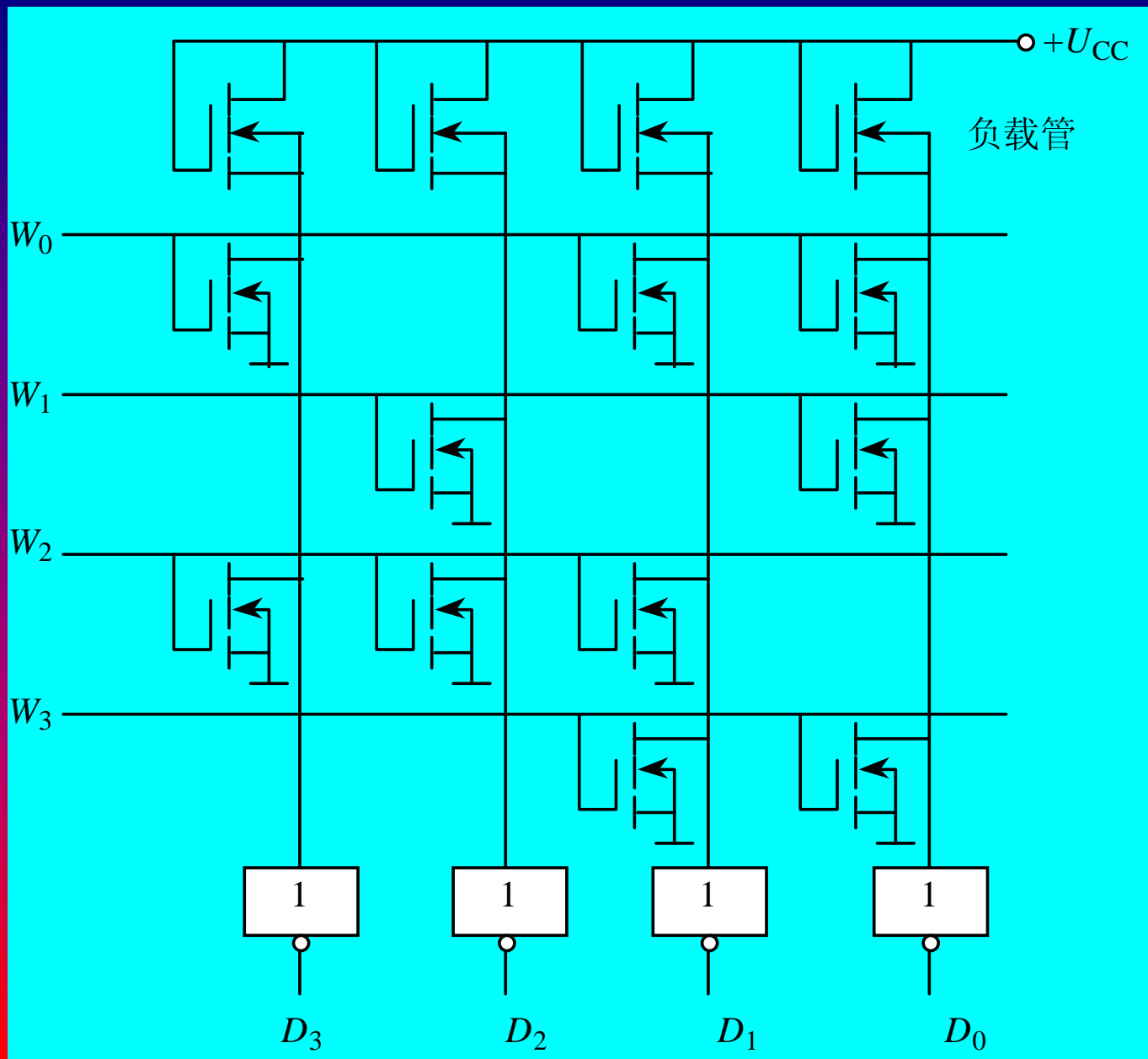

接有场效应管的交叉点存1，未接场效应管的交叉点存

0。

# EPR0M的存储单元

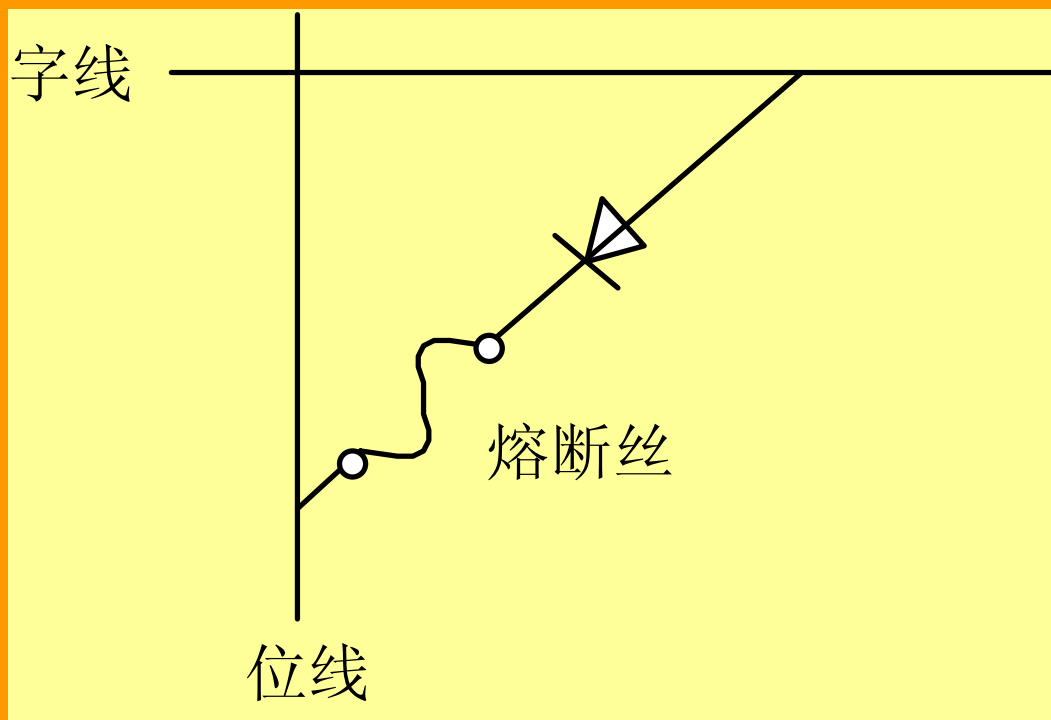

# ROM的应用

## 1、用ROM实现组合逻辑函数

例 用ROM实现下列一组逻辑函数。

$$Y_1 = A \oplus B$$

$$Y_2 = AB + AC + BC$$


$$Y_3 = AB + BC + \overline{BC}$$

$$Y_4 = \overline{AC} + \overline{BC} + \overline{ABC}$$

解 (1) 列真值表

A	B	C	被选中的字线	$Y_1$	$Y_2$	$Y_3$	$Y_4$
0	0	0	$W_0 = \overline{A}\overline{B}\overline{C} = 1$	0	0	1	1
0	0	1	$W_1 = \overline{A}\overline{B}C = 1$	0	0	0	0
0	1	0	$W_2 = \overline{A}B\overline{C} = 1$	1	0	0	1
0	1	1	$W_3 = \overline{A}BC = 1$	1	1	1	0
1	0	0	$W_4 = A\overline{B}\overline{C} = 1$	1	0	1	0
1	0	1	$W_5 = A\overline{B}C = 1$	1	1	0	1
1	1	0	$W_6 = AB\overline{C} = 1$	0	1	1	1
1	1	1	$W_7 = ABC = 1$	0	1	1	0

(2) 选择合适的ROM，对照真值表画出逻辑函数的阵列图。

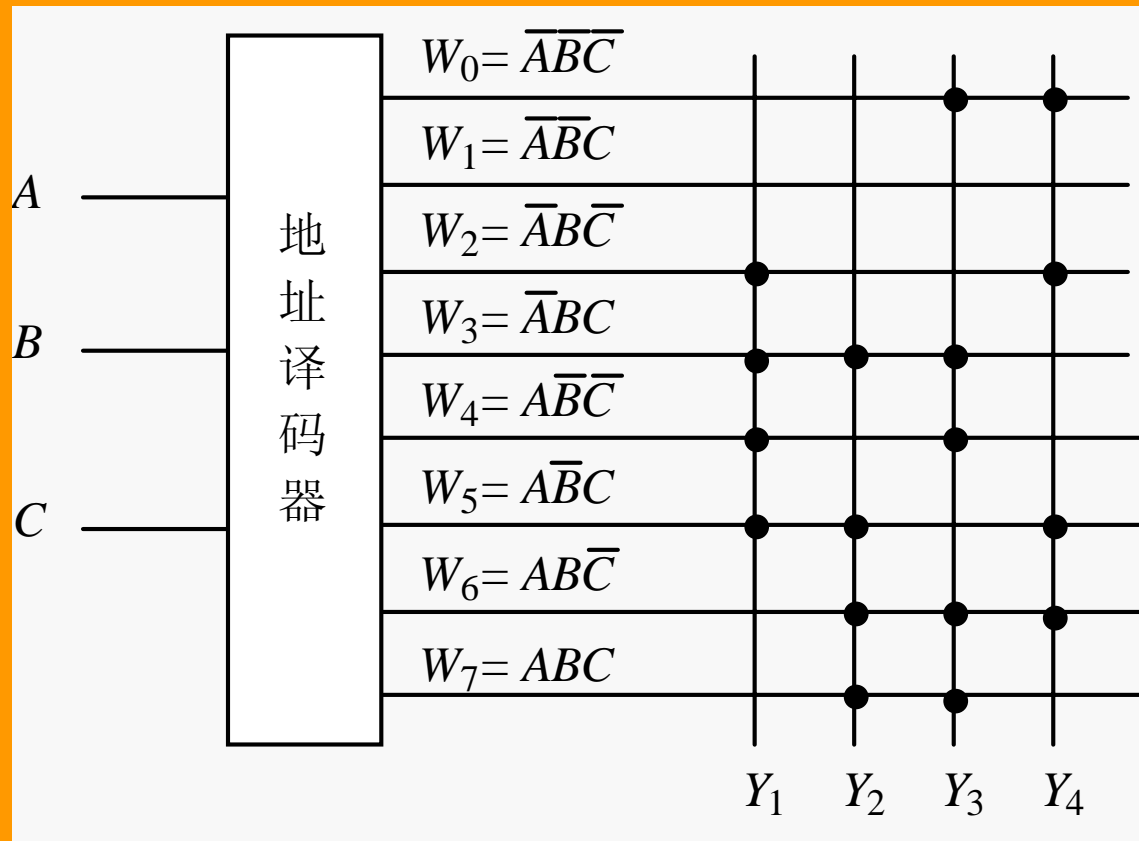

## 2、用ROM作函数运算表

**例**


用ROM构成能实现函数  
 $y=x^2$ 的运算表电路。

设 $x$ 的取值范围为 $0\sim 15$ 的正整数，则对应的是4位二进制正整数，用 $B=B_3B_2B_1B_0$ 表示。根据 $y=x^2$ 可算出 $y$ 的最大值是 $15^2=225$ ，可以用8位二进制数 $Y=Y_7Y_6Y_5Y_4Y_3Y_2Y_1Y_0$ 表示。由此可列出 $Y=B^2$ 即 $y=x^2$ 的真值表。


# 真值表

输入				输出								注
$B_3$	$B_2$	$B_1$	$B_0$	$Y_7$	$Y_6$	$Y_5$	$Y_4$	$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$	十进制数
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4
0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	9
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	16
0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	25
0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	36
0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	49
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	64
1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	81
1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	100
1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	121
1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	144
1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	169
1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	196
1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	225

# 阵列图

 

### 3、用ROM作字符发生器电路

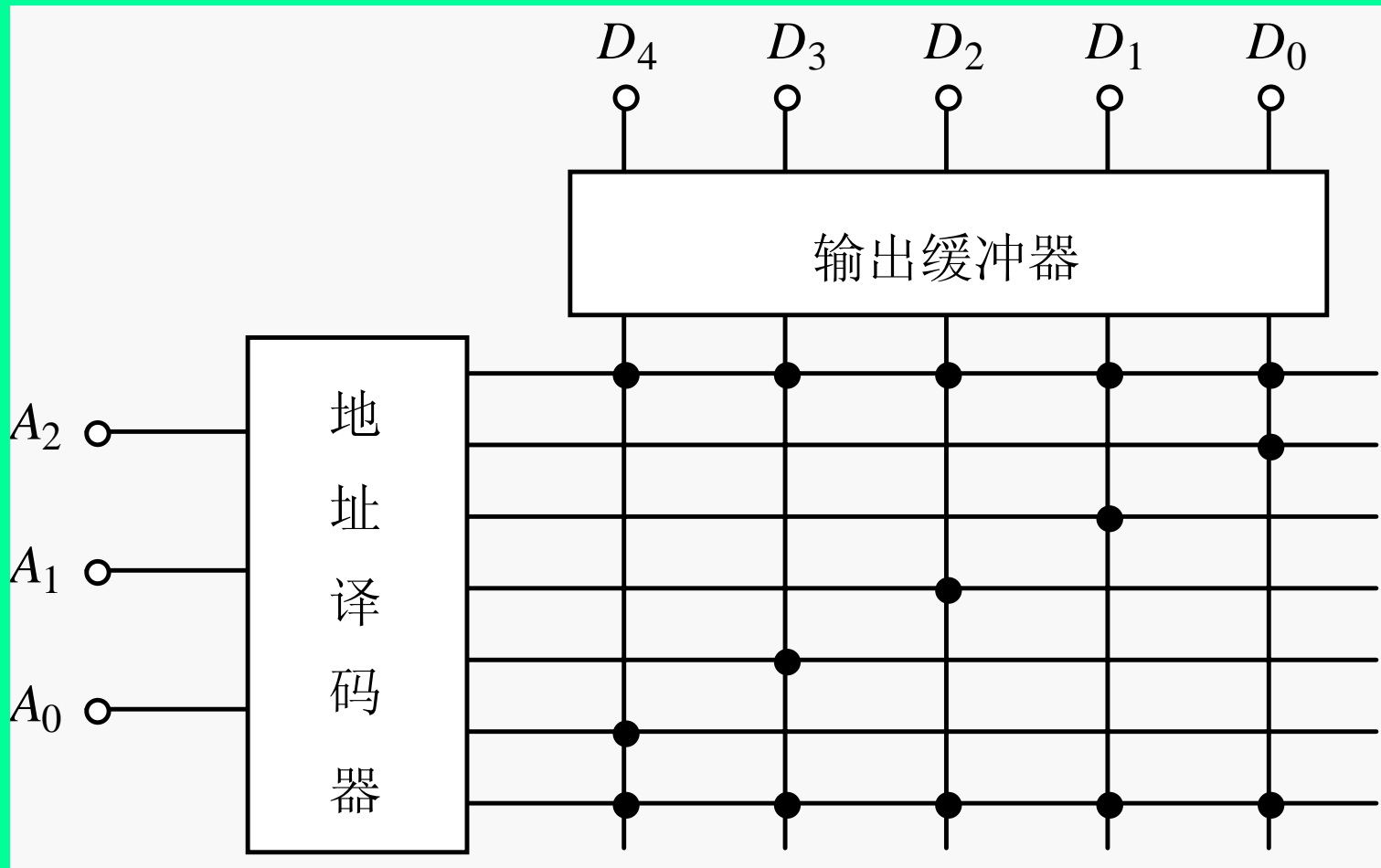

用ROM存储字符Z




# 2 随机存取存储器

## RAM的结构

RAM是由许许多多的基本寄存器组合起来构成的大规模集成电路。RAM中的每个寄存器称为一个字，寄存器中的每一位称为一个存储单元。寄存器的个数（字数）与寄存器中存储单元个数（位数）的乘积，叫做RAM的容量。按照RAM中寄存器位数的不同，RAM有多字1位和多字多位两种结构形式。在多字1位结构中，每个寄存器都只有1位，例如一个容量为 $1024 \times 1$ 位的RAM，就是一个有1024个1位寄存器的RAM。多字多位结构中，每个寄存器都有多位，例如一个容量为 $256 \times 4$ 位的RAM，就是一个有256个4位寄存器的RAM。

用以决定访问  
哪个字单元

由大量寄存器  
构成的矩阵

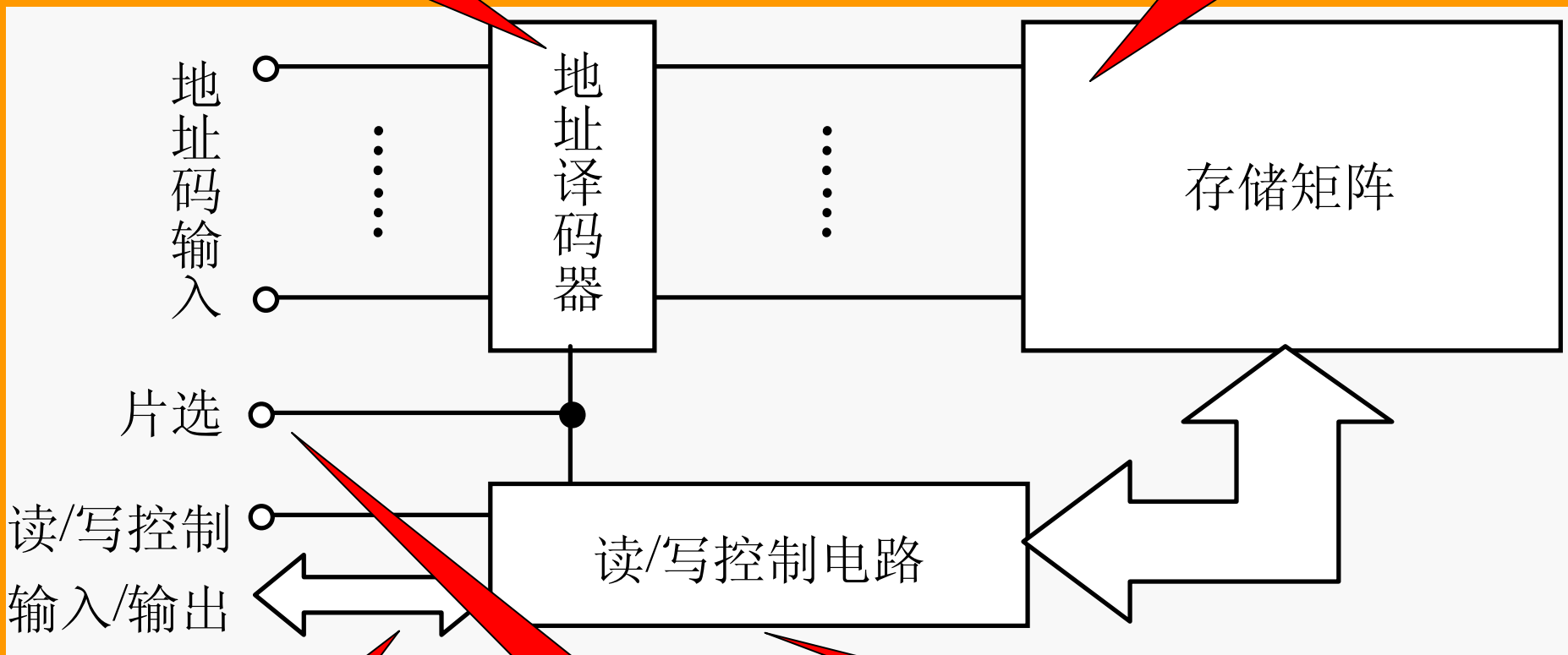

读出及写入  
数据的通道


用以决定芯  
片是否工作

用以决定对  
被选中的单元  
是读还是写

# 容量为 $256 \times 4$ RAM的存储矩阵

存储单元

8 根列选择线

 


每根行选择线选择一行

每根列选择线选择一个字列

$Y_1=1$ ,  $X_2=1$ , 位于 $X_2$ 和 $Y_1$ 交叉处的字单元可以进行读出或写入操作, 而其余任何字单元都不会被选中

1024个存储单元排成  
32行 $\times$ 32列的矩阵

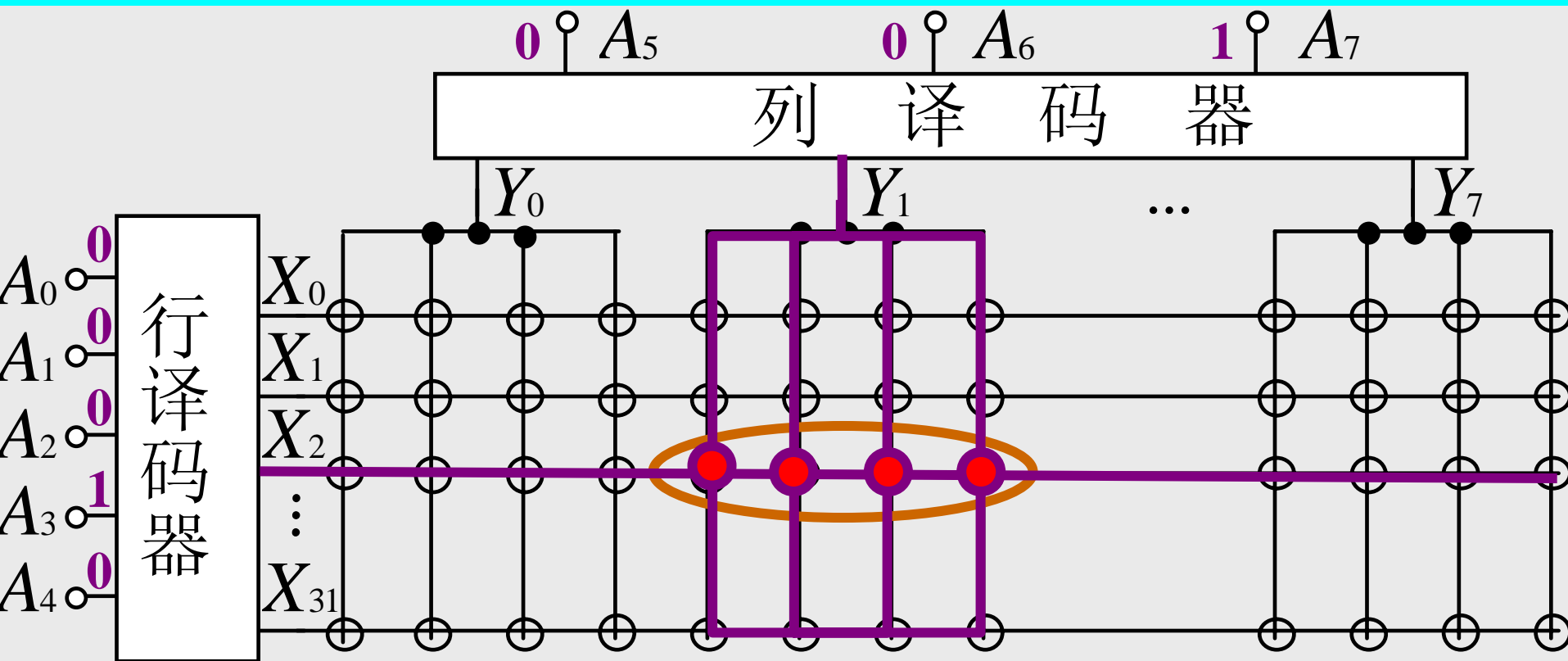地址的选择通过地址译码器来实现。地址译码器由行译码器和列译码器组成。行、列译码器的输出即为行、列选择线，由它们共同确定欲选择的地址单元。




256×4 RAM存储矩阵中，256个字需要8位地址码 $A_7 \sim A_0$ 。其中高3位 $A_7 \sim A_5$ 用于列译码输入，低5位 $A_4 \sim A_0$ 用于行译码输入。 $A_7 \sim A_0 = 00100010$ 时， $Y_1 = 1$ 、 $X_2 = 1$ ，选中 $X_2$ 和 $Y_1$ 交叉的字单元。

# 集成2kB×8位RAM6116

写入控制端

输出使能端


片选端

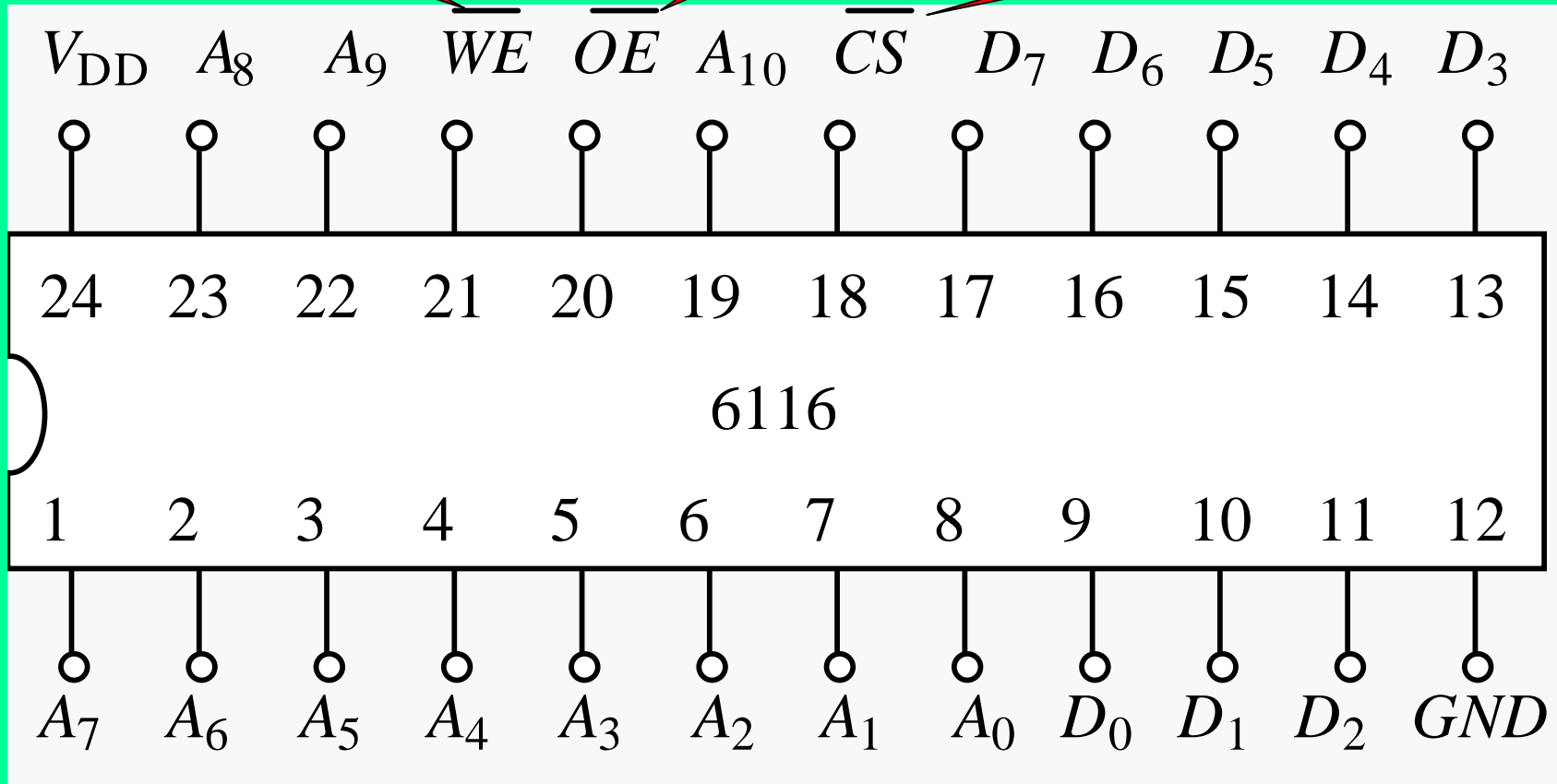

$A_0 \sim A_{10}$ : 地址码输入端,  $D_0 \sim D_7$ : 数码输出端。

# RAM容量的扩展


输入 / 输出 (I/O) 分开  
使用作为字的各个位线

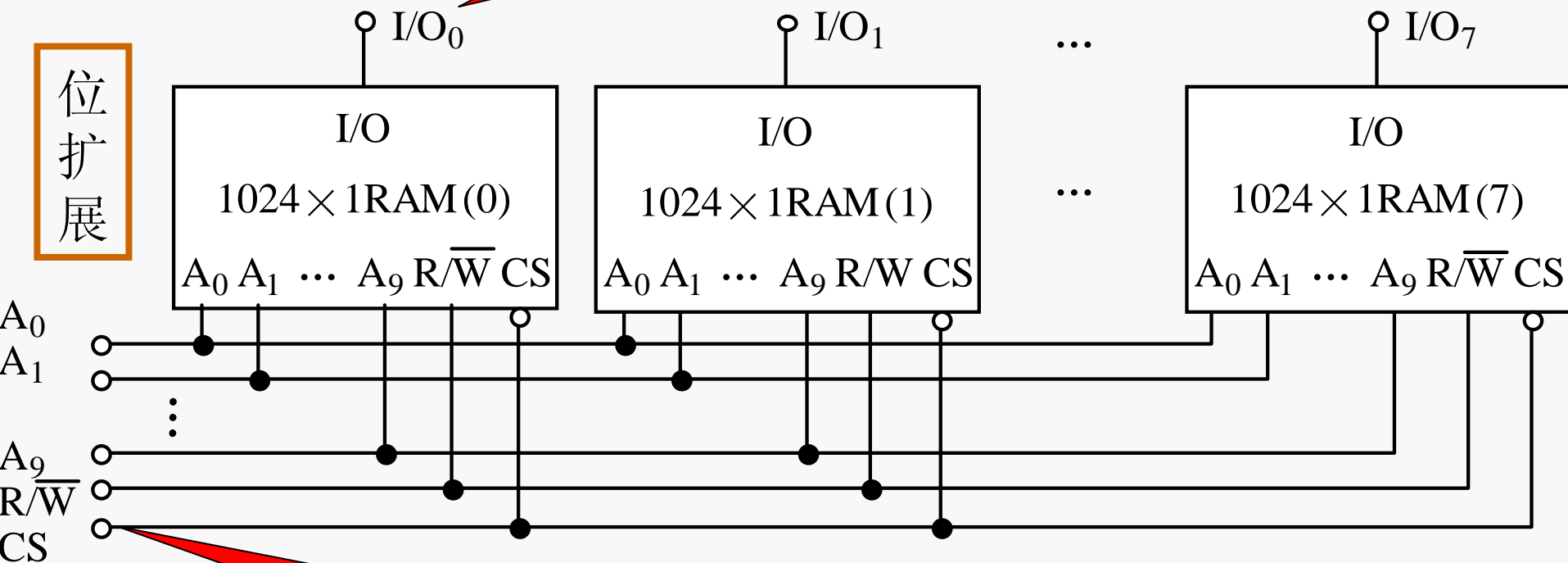

将地址线、读 / 写线和  
片选线对应地并联在一起

# 字扩展

输入 / 输出 (I/O) 线并联

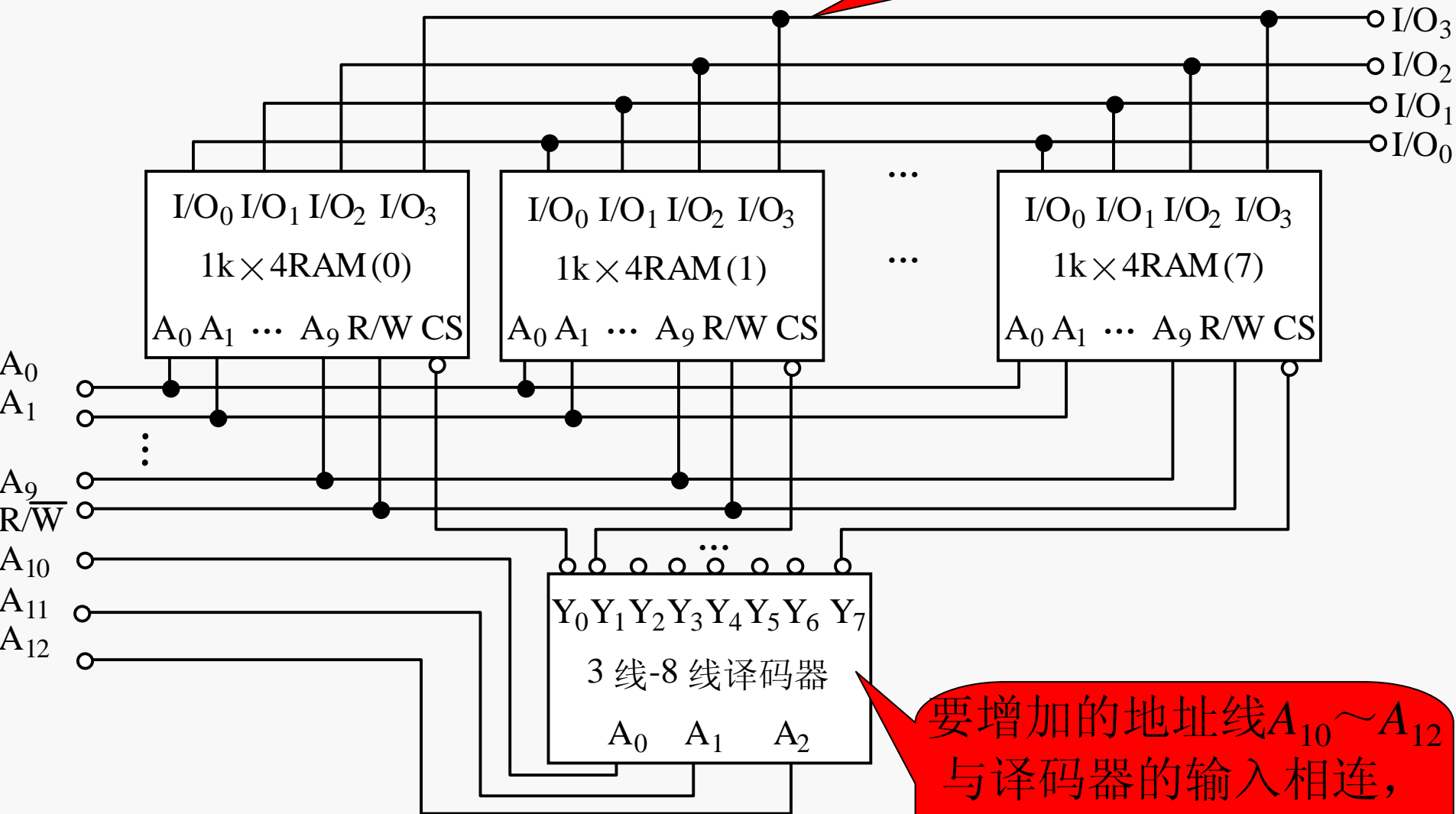


要增加的地址线  $A_{10} \sim A_{12}$  与译码器的输入相连, 译码器的输出分别接至 8 片 RAM 的片选控制端


# 3 可编程逻辑器件

## PLD的基本结构


### PLD的基本结构

 


### 门电路的简化画法

 

(a) 缓冲器画法

 

(b) 与门画法

 

(c) 或门画法



## PLD分类

分类	与阵列	或阵列	输出电路
PROM	固定	可编程	固定
PLA	可编程	可编程	固定
PAL	可编程	固定	固定
GAL	可编程	固定	可组态

# PLD应用

## 用PROM实现组合逻辑函数

**例**

用PROM实现下列一组函数

$$Y_1 = A\bar{B} + AB + ABC\bar{D} + ABCD$$

$$Y_2 = \bar{A}B + B\bar{C} + AC$$


$$Y_3 = AB\bar{D} + A\bar{C}D + AC + AD$$

$$Y_4 = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + ABC\bar{C} + ABC$$

真  
值  
表

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	$Y_1$	$Y_2$	$Y_3$	$Y_4$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	1	1	1	0
1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

# 阵列图

 

## 用PLA实现组合逻辑函数

**用PLA实现逻辑函数的基本原理  
是基于函数的最简与或表达式**

**例**

用PLA实现下列一组函数

$$Y_1 = A\bar{B} + AB + ABC\bar{D} + ABCD$$

$$Y_2 = \bar{A}B + B\bar{C} + AC$$

$$Y_3 = AB\bar{D} + A\bar{C}D + AC + AD$$

$$Y_4 = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + AB\bar{C} + ABC$$

化简

$$Y_1 = A$$

$$Y_2 = B + AC$$

$$Y_3 = AB + AC + AD$$

$$Y_4 = AB + \bar{A}C$$

阵列图

